

Licht - DALI Leuchte mit PUSH-DIM via Funktaster Schalten/Dimmen (Mini)

Ausgangslage:

Eine Leuchte durch DALI-Netzteil mit Anschluss «PUSH-DIM» über einen Funktaster Schalten und Dimmen können. Ansteuerung via Funktaster oder über konventionelle Taster. Es soll ein Mini Funk-Empfänger verwendet werden.

Lösung:


Anschliessen des Funk-Empfängers ALADIN Mini 1-Kanal am PUSH-DIM Eingang des DALI-Netzteils. Konventionelle Taster werden parallel angeschlossen.

Der Funk-Empfänger wird als Impulsfunktion programmiert.

- Kurz drücken: Schalten EIN/AUS
- Lang drücken: Dimmen AUF/AB

Besonderheit:

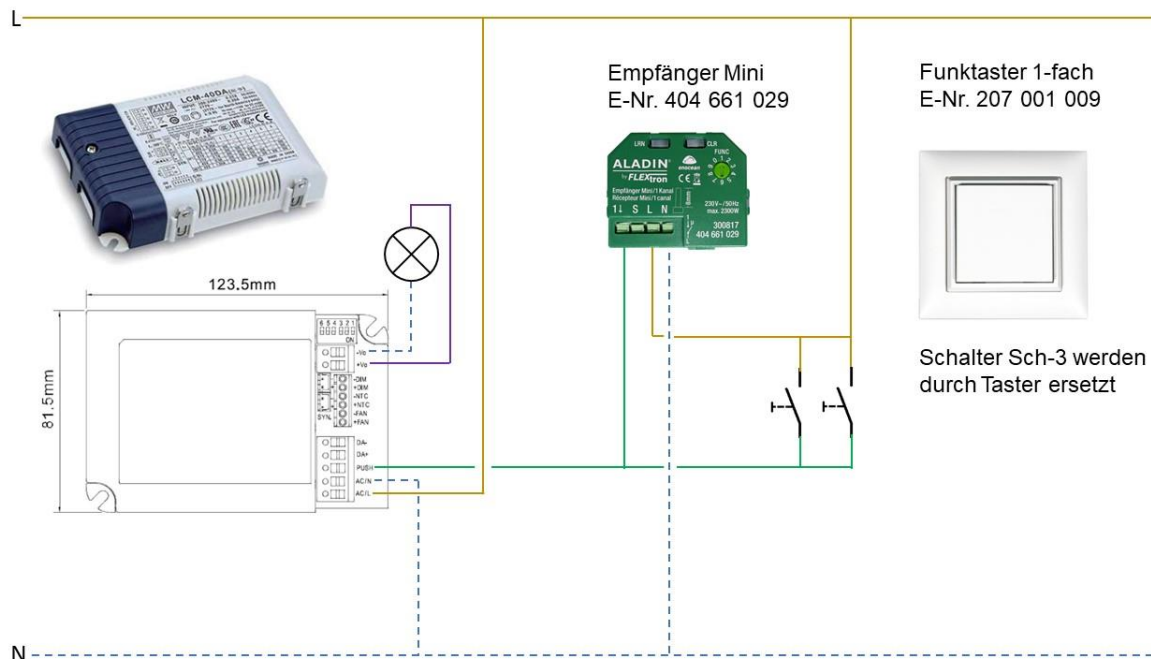- Funktion 8 / Impuls: Dies bietet den Vorteil, dass der Impuls nur während des Drückens (beider Wippenseiten) dauert. Ein Notstopp (nach 5 Sek.) des Empfängers verhindert zudem, dass der PUSH-DIM-Eingang bei langem Drücken oder bei Funkstörung blockiert werden kann.



Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-fach, unbedruckt
- 404 661 029 ALADIN Empfänger Mini, 1-Kanal, UP

Programmierung:

Empfänger Mini

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: LRN-Taste **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

FUNC 8